

# 山东大学

## 二〇一九年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码 846

科目名称 电路

(答案必须写在答题纸上, 写在试题上无效)

(本试卷共十题, 每题十五分, 请写出具体解题步骤, 只写答案不得分)

1. 电路如图 1 所示, 已知:  $U_{S3}=U_{S5}=20V$ ,  $I_{S1}=20A$ ,  $R_1=R_2=5\Omega$ ,  $R_3=4\Omega$ ,  $R_4=R_5=2\Omega$ .

- 试用回路电流法, 求电路中的支路电流  $I_2 \sim I_5$ ;
- 验证该电路的功率平衡关系;
- 若  $U_{S3}=40V$ , 电路其它条件不变, 试用(1)中结果及叠加原理再求上述支路电流。

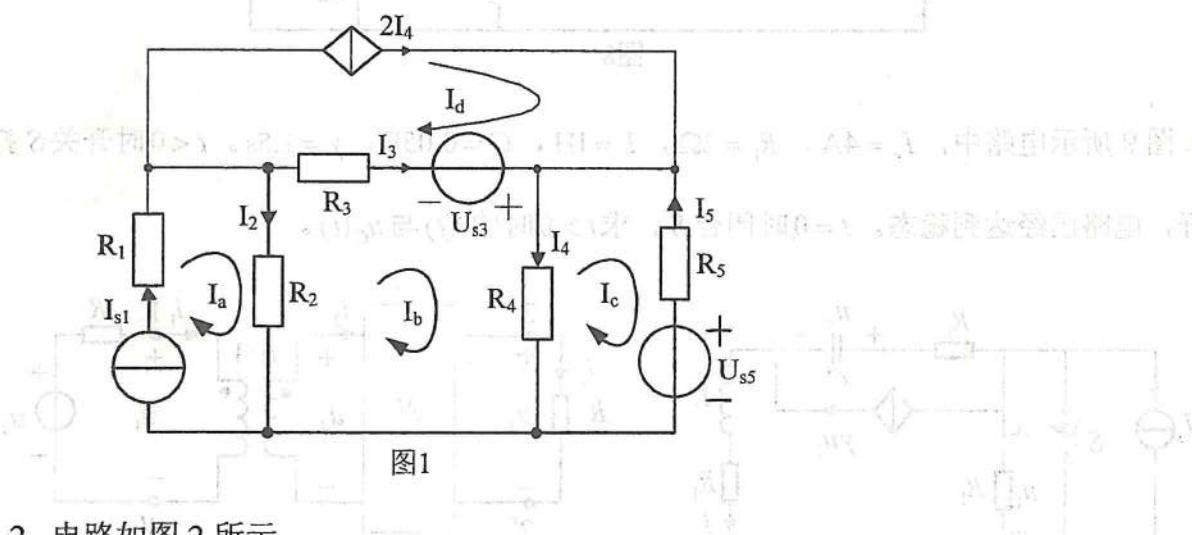


图1

2. 电路如图 2 所示,

- 当  $R_L=3\Omega$  时, 用戴维宁定理求电阻  $R_L$  流过的电流  $I_L$  及  $R_L$  的功率  $P$ ;
- 当  $R_L$  取何值时,  $R_L$  取得最大功率, 最大功率是多少?

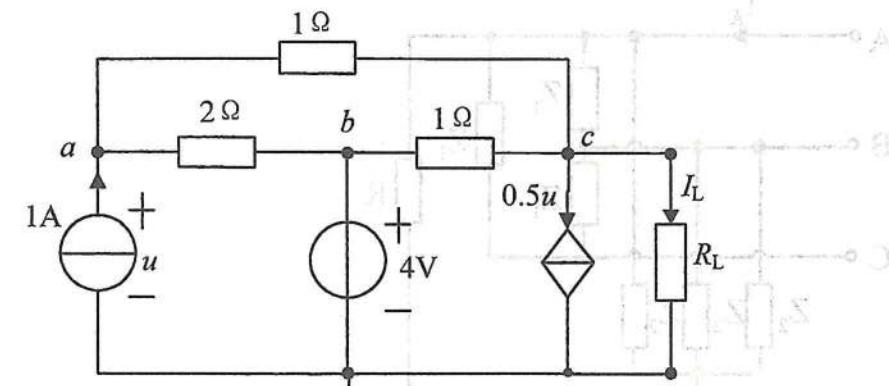


图2

3. 如图 3 所示的电路中, 已知  $U_{S1}=9V$ ,  $U_{S2}=6V$ ,  $u_s(t)=\cos 4t V$ , 换路前电路已处于稳态,  $t=0$  时将开关断开, 试用三要素法求换路后流过电容的电流  $i_c(t)$ 。

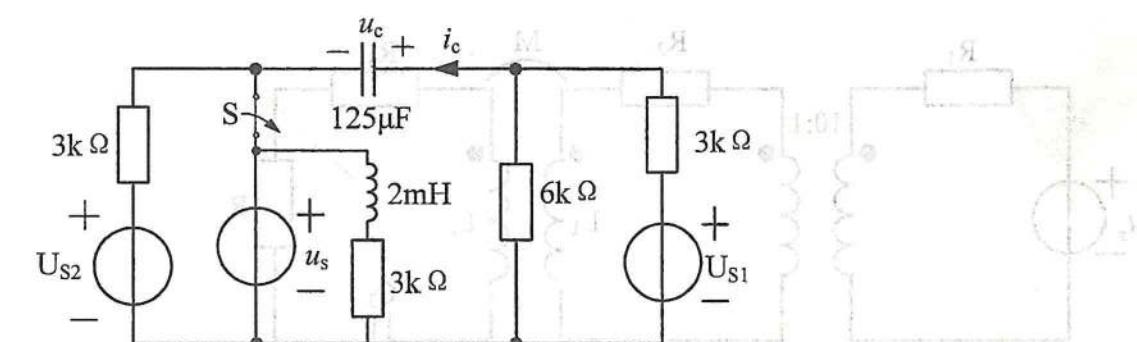


图3

4. 图 4 所示三相电路, 相电压  $U_p=220V$ , 单相负载  $R=10\Omega$ ,  $Z_1=-j10\Omega$ ,  $Z_2=6+j8\Omega$ , 试求: 1) 开关 K 闭合时电流表的读数,  $\dot{I}_A$  以及三相电路的总功率; 2) K 打开时电流表的读数。

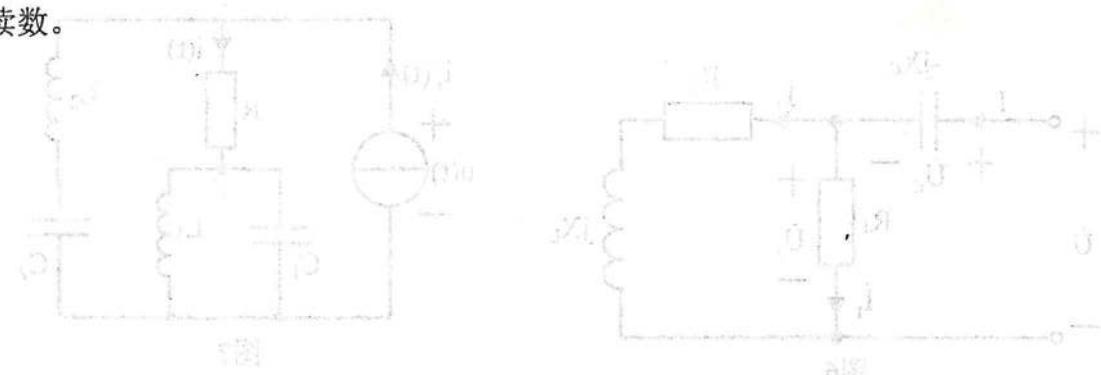


图4

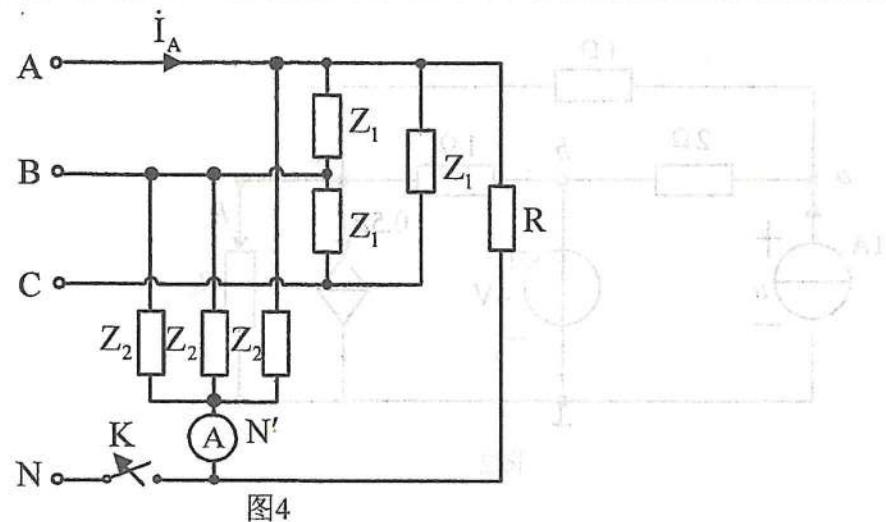


图4

5. 如图 5 所示互感电路，已知  $R=R_1=100\Omega$ ,  $R_2=15\Omega$ ,  $R_3=50\Omega$ ,  $C_3=200\mu F$ ,  $u_s=400\sqrt{2} \cos 100t V$ 。 $N_1$  为理想变压器，变比为  $n=10:1$ ;  $N_2$  为耦合电感线圈， $L_1=0.16H$ ,  $L_2=1H$ , 耦合系数  $K=1$ ，求负载电阻  $R$  获得的有功功率。

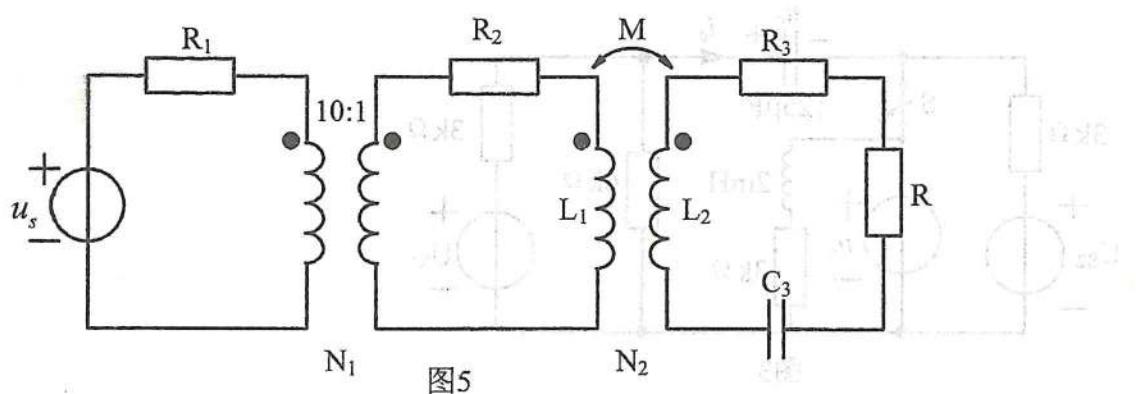


图5

6. 如图 6 所示正弦稳态电路中，已知  $I_1=I_2=5A$ ,  $I=8.66A$ ,  $R_1=20\Omega$ ,  $X_C=5.77\Omega$ ，试借助相量图求  $R_2$ 、 $X_L$ 、 $U$  的值及电路吸收的平均功率  $P$ 。

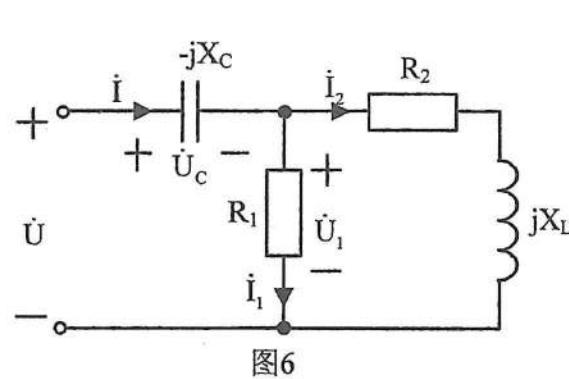


图6

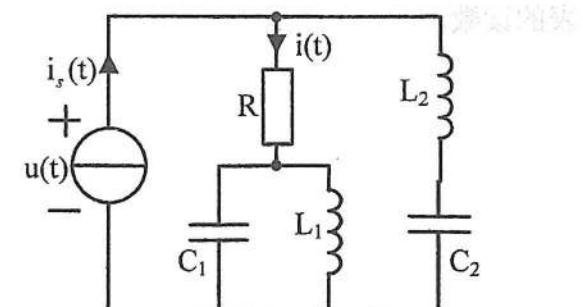


图7

7. 图 7 所示电路中，已知  $i_s(t)=6+2\cos 100t + \cos 200t A$ ,  $R=10\Omega$ ,  $C_1=2.5\mu F$ ,  $L_2=100mH$ , 电压  $u(t)$  只有直流分量和二次谐波分量，电流  $i(t)$  中只有直流分量。

求：(1) 电感  $L_1$  和电容  $C_2$ ; (2) 电压  $u(t)$  和电流  $i(t)$  的表达式; (3) 电阻  $R$  消耗的功率。

8. 图 8 所示正弦交流电路， $R_1=80\Omega$ ,  $R_2=30\Omega$ ,  $C_1=C_2=100\mu F$ ,  $L_1=0.4H$ ,  $L_2=1H$ , 电流表 A 的读数为 0,  $A_1$  的读数为 1A, 求  $u_s$  及其发出的复功率。

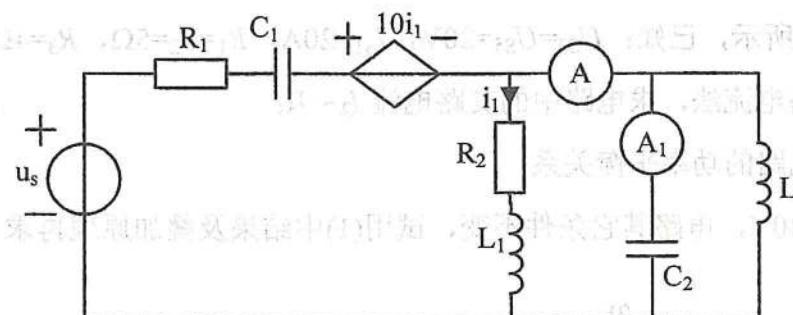


图8

9. 图 9 所示电路中， $I_s=4A$ ,  $R_1=2\Omega$ ,  $L=1H$ ,  $C=0.05F$ ,  $\gamma=1.5s$ 。 $t<0$  时开关 S 打开，电路已经达到稳态。 $t=0$  时闭合 S，求  $t>0$  时的  $i(t)$  与  $u_C(t)$ 。

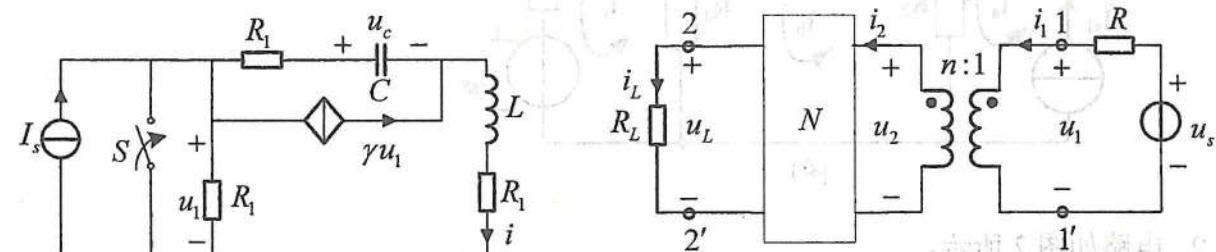


图9

图10

10. 图 10 所示电路中，已知  $u_s=3\sqrt{2} \cos 10t V$ ,  $R=1\Omega$ ，线性网络  $N$  由电阻与受控源组成，其  $T$  参数为  $T=\begin{bmatrix} 2 & 4\Omega \\ 0.25s & 0.5 \end{bmatrix}$ ，当  $R_L=2\Omega$  时， $I_L=0.5A$ ,  $I_1=1A$ 。试求：

(1) 变压器变比  $n$ ;

(2) 当  $R_L$  取何值时获得最大功率？并求出  $P_{Lmax}$ 。